

	แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบัติ	หน่วยที่ 20
วิชา	เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	สอนครั้งที่ 20
ชื่อหน่วย	การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปรินต์	ท-ป-น 1-3-2
เรื่อง/งาน	การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปรินต์	จำนวน 4 คาบ

สาระสำคัญ

ในการเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปรินต์ เพื่อใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องมีการคำนึงถึงขนาดของลายวงจรให้มีขนาดเหมาะสมกับกระแสตน์ให้หล่อผ่าน ลักษณะของการเชื่อมต่อจะต้องมีความสวยงามและเหมาะสมขนาดไม่ให้เล็กหรือใหญ่เกินไป การเขียนลายวงจรพิมพ์ และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้

- ต้องทราบขนาดของอุปกรณ์ ที่จะนำมาใช้งาน ทั้งด้านกว้างและด้านยาว
- ต้องทำการเลือกอุปกรณ์ทุกตัวที่ต้องใช้งานบนแผ่นปรินต์ (ลายวงจร)
- กำหนดขนาดกว้างและยาวของแผ่นปรินต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการติดตั้งและใช้งาน
- สร้างลายวงจรพิมพ์อย่างคร่าวๆ เพื่อหาตำแหน่งของอุปกรณ์
- กำหนดขนาดของรูดลายวงจรพิมพ์ ให้เหมาะสมกับขาอุปกรณ์แต่ละตัวลงบนแผ่นลายวงจรพิมพ์
- ลากต่อจุดลายวงจรพิมพ์เข้าด้วยกัน ตามวงจรต่อเชื่อมจุดต่อเข้าด้วยกันมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถถอนกระแสได้
- บอกรายละเอียดต่างๆ เช่นข้ออุปกรณ์ บวกกับ ตลอดจนขาต่างๆ ของอุปกรณ์

จุดประสงค์การเรียนการสอน

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้ผู้เรียนคึกข่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบ การออกแบบวงจรลายพิมพ์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- เพื่อให้ผู้เรียนรู้การเขียนแบบและออกแบบงานวงจรพิมพ์ได้
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการเขียนแบบและออกแบบงานวงจรพิมพ์ได้
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนแบบและออกแบบงานวงจรพิมพ์ได้

	แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบัติ	หน่วยที่ 20
วิชา	เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	สอนครั้งที่ 20
ชื่อหน่วย	การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปรินต์	ท-ป-น 1-3-2
เรื่อง/งาน การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปรินต์		จำนวน 4 คาบ

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมครู	กิจกรรมนักเรียน	พฤติกรรมที่สังเกต
1. ตรวจความพร้อมของผู้เรียน โดยการให้เข้าแถวแล้วขานชื่อ	- เข้าแถวหน้าชั้นเรียน - รอรับการตรวจงานชื่อ	- เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
2. แจกแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 20 /เก็บแบบทดสอบ	- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	- ทำด้วยความตั้งใจ
3. ทบทวนก่อนเรียน เกี่ยวกับวิธี สัญลักษณ์และการเขียนแบบ การอ่านแบบวงจรระบบดิจิตอลและคอมพิวเตอร์	- ตอบคำถาม - ซักถามข้อสงสัย	- ซักถามข้อสงสัย - กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
4. ครุน้ำเข้าสู่บทเรียนโดยถาม นักเรียนว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร ประกอบการฉายแผ่นใส	- ศึกษาจากสื่อและเอกสาร - แสดงความคิดเห็น	- ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น - เรียนด้วยความตั้งใจ
5. ครุอธิบาย เรื่อง การเขียนแบบ การออกแบบวงจรลายพิมพ์ โดยใช้แผ่นใส / ตอบคำถาม	- รับฟังบรรยายจากครุผู้สอน - ศึกษาจากสื่อและเอกสาร - ซักถามปัญหาข้อสงสัย - จดบันทึกย่อ	- เรียนด้วยความตั้งใจ - ซักถาม ข้อสงสัย - กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
6. ซักถามเกี่ยวกับการเขียนแบบ การออกแบบวงจรลายพิมพ์ เป็นอย่างไร พิริมายกตัวอย่าง/ตอบคำถาม	- ตอบคำถาม - ปรึกษา/อภิปรายกับเพื่อน - ซักถามปัญหาข้อสงสัย - จดบันทึกย่อ	- กล้าสอบถามข้อสงสัยอย่างมีเหตุผล - ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

	แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบัติ	หน่วยที่ 20
วิชา	เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	สอนครั้งที่ 20
ชื่อหน่วย	การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปริน	ท-ป-น 1-3-2
เรื่อง/งาน การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปริน		จำนวน 4 คาบ
<p>7. ดูแลความคุณการจัดแบ่งกลุ่ม</p> <p>8. สาธิตการปฏิบัติงาน</p> <p>9. แจกใบงานและความคุณการปฏิบัติงาน</p> <p>10. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ตอบข้อสงสัย</p> <p>11. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนในหน่วยที่ 20 จากแบบทดสอบหน่วยที่ 20</p> <p>12. มอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาทบทวน</p> <p>13. ครูดูแลการทำความสะอาดด้วยเครื่องมือให้เรียบร้อยและปิดห้องปฏิบัติงานเมื่อไม่ใช้</p> <p>14. ครูบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนหลังการสอน เพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มอื่น ๆ ต่อไปหรือความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น</p>		<ul style="list-style-type: none"> - แบ่งกลุ่มๆละ 5-7 คน - ดูการสาธิตที่ละกลุ่ม - ปฏิบัติงาน - ร่วมกันสรุป - สอบถามข้อสงสัย - จบันทึกย่อ - นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน - รับทราบการมอบงานของครู - นักเรียนทำความสะอาดห้องด้วยเครื่องมือ โต๊ะ เก้าอี้ ให้เรียบร้อย
		<ul style="list-style-type: none"> - ความสนใจ - ความกระตือรือร้น - ช่วยเหลือเพื่อน - ซักถาม ข้อสงสัย - ยอมรับความคิดเห็น - กล้าแสดงความคิดเห็น - ทำด้วยความเต็มใจ - ความกระตือรือร้น - ทำด้วยความเต็มใจ - ช่วยเหลือเพื่อน

	แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบัติ	หน่วยที่ 20
วิชา	เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	สอนครั้งที่ 20
ชื่อหน่วย	การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปริน	ท-ป-น 1-3-2
เรื่อง/งาน การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปริน		จำนวน 4 คาบ

สื่อการสอน

1. หนังสือ และใบงาน
 - 1.1 อภิสิทธิ์ รัตน์อ่อน. *เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2546.
2. แผ่นใส / กระดาษไวท์บอร์ด
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองประกอบใบงาน
5. ใบประเมินผลปฏิบัติ
6. ประเมินผลคะแนนคุณธรรม จริยธรรมจากแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน

การประเมินผล

1. ประเมินผลทฤษฎีก่อนเรียน/หลังเรียน
2. ประเมินผลภาคปฏิบัติโดยใช้ใบประเมินผลปฏิบัติ
3. ประเมินผลคะแนนคุณธรรม จริยธรรมจากแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน

	แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบัติ	หน่วยที่ 20
วิชา	เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	สอนครั้งที่ 20
ชื่อหน่วย	การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปริน	ท-ป-น 1-3-2

เรื่อง/งาน การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปริน

จำนวน 4 คาบ

แผนกวิชาช่าง	ใบประเมินผล	หน่วยที่				
		จำนวนคาบ.....คาบ				
.....	วิชา.....					
	ชื่อหน่วย.....					
	เรื่อง.....					
รหัสประจำตัว.....ชื่อ-สกุล.....ระดับ.....						
ลำดับที่	รายการให้คะแนน	ระดับคะแนน				หมายเหตุ
		3	2	1	0	
1	1. เกณฑ์ประเมิน คุณธรรม จริยธรรม					
	ความตรงต่อเวลา					
2	การแต่งกาย					
3	ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน					
4	การทำงานร่วมกับผู้อื่น					
1	2. เกณฑ์ประเมิน วิชาการ					
	การเตรียมเก็บรักษาเครื่องมือ					
2	ทักษะในการปฏิบัติงาน					
3	ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน					
4	ส่งงานตามกำหนดเวลา					
5	ความถูกต้องของใบงาน					
6	การตอบคำถาม/สรุปผลการทดลอง					
รวมคะแนน.....คะแนน						

ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(.....)

...../...../.....

	แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบัติ	หน่วยที่ 20
วิชา	เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	สอนครั้งที่ 20
ชื่อหน่วย	การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปริน	ท-ป-น 1-3-2
เรื่อง/งาน การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปริน		จำนวน 4 คาบ

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการทำงานของนักเรียน

.....
.....
.....
.....

2. ผลการทำงานของครูผู้สอน

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้สอน

(.....)

...../...../.....

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าแผนก

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ